

1. Cel ćwiczenia

W ćwiczeniu student projektuje i implementuje w strukturze układu FPGA (*Field Programmable Gate Array*) układ przetwarzający kod binarny na kod wyświetlacza siedmiosegmentowego. W trakcie ćwiczenia student poznaje też podstawy programowania układów w języku VHDL (*Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language*).

2. Wstęp

Przesyłanie, przetwarzanie i obróbka informacji w systemach cyfrowych jest wykonywana w oparciu o reprezentację odpowiednich zmiennych w postaci kodów liczbowych. Wybór kodu do zastosowania w danej aplikacji zależy od potrzeb, szczególnie chodzi o ułatwienie wykonywania operacji na zmiennych w tym układzie oraz zapewnienie ich prawidłowości przy występowaniu zakłóceń i uszkodzeń w układzie. Przy wyborze kodu umożliwiającego osiągnięcie minimum kosztów układu realizującego daną operację (np. arytmetyczną) należy również uwzględnić problemy konwersji tego kodu na inny/inne stosowane w tym systemie. Do tego celu stosuje się właśnie układy koderów, dekoderów i transkoderów, które to układy mają za zadanie przeliczyć dany kod binarny na inny.

Innym typowym zastosowaniem tego typu układów jest przetworzenie informacji w danym kodzie na kod który jest „czytelny z zewnątrz”. Typowym układem tego typu jest US7447, który ma za zadanie przeliczać kod binarny na kod wyświetlacza siedmiosegmentowego. Innym znanym układem scalonym podobnego zastosowania jest US7442 przeliczający kod binarny na kod 1 z 10. Układ projektowany w ramach laboratorium ma działać podobnie jak US 7447, czyli będzie on przetwarzał 4-bitowy kod binarny na wejściu na 7-bitowy kod, który po podaniu na wejścia wyświetlacza siedmiosegmentowego będzie wyświetlał liczby w pełnym zakresie 4 bitów, czyli od 0 do 15 (tzn. 0, 1, ..., E, F).


3. Wykonanie ćwiczenia.

CZĘŚĆ A – TABELA STANÓW

 3.1. Wypełnić Tabelę 1 w protokole. Jest to tabela stanów projektowanego transkodera, czyli tabela zawierająca wszystkie możliwe kombinacje wejść (od 0000 do 1111, innymi słowy binarnie policzone od 0 do 15) i odpowiadające im stany wyjść. Wykorzystywany na laboratorium wyświetlacz działa w taki sposób, że zapala segment na który podana jest logiczna jedynka.

A zatem, przykładowo:

- pierwszy wiersz tabeli odpowiada kombinacji wejść 0000, czyli po prostu dziesiętnemu 0,
- by wyświetlić na wyświetlaczu 0, należy zaświecić wszystkie segmenty poza G,
- zatem na wyjścia należy podać kombinację: 0111111 (G=0, B=1, C=1, itd.).




Analogicznie należy wypełnić pozostałe wiersze tabeli stanów.

Po wykonaniu tej czynności można przejść do CZĘŚCI B ćwiczenia.

CZĘŚĆ B – implementacja projektu w strukturze FPGA

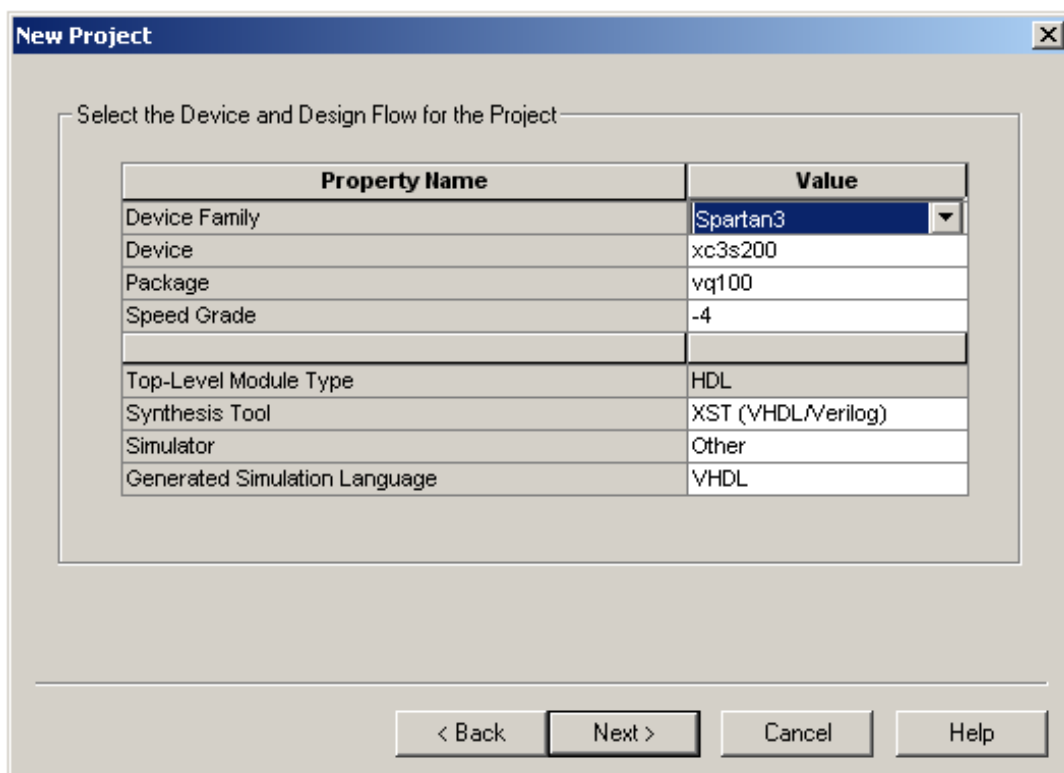- 3.2. Uruchomić aplikację **Xilinx - Project Navigator**. Jest to aplikacja firmy Xilinx umożliwiająca projektowanie, symulację i implementację układów logicznych w strukturach układów CPLD i FPGA.
- 3.3. Stworzyć nowy projekt (**File -> New Project**). Nadać mu nazwę (**w nazwach NIE używać spacji**), wskazać lokalizację (można użyć domyślnej) i wybrać sposób realizacji projektu (**Top-Level Module Type**) – HDL.
- 3.4. W następnym oknie wybrać rodzaj programowanego układu logicznego. Powinien być to układ wykorzystywany na ćwiczeniu, zgodnie ze screenem (wszystkie widoczne informacje są dostępne na obudowie układu FPGA):



- 3.5. W kolejnym oknie stworzyć nowe źródło (**New Source**) do projektu. Nadać mu nazwę i wybrać typ – **VHDL Module**.
- 3.6. Kolejne okno służy do definiowania wejść i wyjść układu. Projektowany układ powinien zawierać jeden 4 bitowy wektor wejść (bo kod wejściowy naszego transkodera jest 4-bitowym kodem binarnym), deklarowany następująco:

Port Name	Direction	MSB	LSB
wejścia	in	3	0

Operacja jak widać sprowadza się do wpisania nazwy sygnału w kolumnie **Port Name**, wskazania, czy definiujemy wejście (**in**) czy wyjście (**out**) i zadeklarowania wielkości wektora (w tym przypadku od 0 do 3, więc razem 4). Analogicznie do wektora wejść należy zadeklarować 7 bitowy wektor wyjść (bo wyświetlacz ma 7 segmentów) i jeden bit (także wyjściowy) do zasilenia wyświetlacza. Przy deklarowaniu tego ostatniego, jako, że nie jest to wektor ale sygnał, kolumny MSB (*Most Significant Bit*) i LSB (*Least Significant Bit*) powinny pozostać puste.

- 3.7. Kolejne okna przeklikujemy, zgadzając się na ewentualne pytania programu. Ostatecznie powinien się nam ukazać automatycznie utworzony szkielet programu, wyglądający mniej więcej tak:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- Uncomment the following lines to use the declarations that are
-- provided for instantiating Xilinx primitive components.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity transkoder is
    Port ( wejścia : in std_logic_vector(3 downto 0);
          wyjścia : out std_logic_vector(6 downto 0);
          zasil : out std_logic);
end transkoder;

architecture Behavioral of transkoder is
    -- (1) TUTAJ DEKLARUJE SIĘ SYGNAŁY WEWNĘTRZNE
begin
    -- (2) TUTAJ TWORZY SIĘ WŁAŚCIWY PROGRAM
end Behavioral;
```

Jak widać, w programie pojawiły się (zaznaczone na niebiesko) deklarowane wcześniej wejścia i wyjścia układu. We wskazanych na czerwono miejscach tworzy się właściwy program, czyli (1) deklaruje ewentualne sygnały działające jedynie wewnątrz programu (tzn. niewyprowadzane na zewnątrz) oraz (2) określa jego działanie.

- 3.8. Przystąpmy więc do tworzenia właściwego programu. W naszym transkoderze nie będzie sygnałów działających jedynie wewnątrz programu, więc nasze działania będą się toczyć jedynie we fragmencie kodu (2). Opis działania dekodera, możliwy do wykonania na kilka sposobów, sprowadza się do wskazania mu jaką kombinację wyjść ma wystawiać w zależności od kombinacji wejść. Takie zachowanie można mu narzucić na przykład przypisaniem rozpoczynającym się następująco:

```
wyjścia <=
"0111111" when (wejścia = "0000") else
```

która to kombinacja, zgodnie z wcześniejszym przykładem, powinna na wyświetlaczu siedmiosegmentowym pokazywać 0 (tj. wygaszać jedynie segment G) dla kombinacji wejść 0000.

W kolejnych wierszach wpisujemy pozostałe 15 zależności wyjść od wejść.


Ostatniego wiersza nie kończymy słowem „else” lecz średnikiem.

Ostatnim co pozostało do zrobienia, jest zasilenie wyświetlacza. W tym celu należy wystawić stan wysoki (logiczną jedynkę) na bit zasilający. Wystarczy do tego prosta instrukcja (słowo „zasil” oczywiście jest nadawaną wcześniej nazwą bitu zasilającego wyświetlacz):

```
zasil <= '1';
```

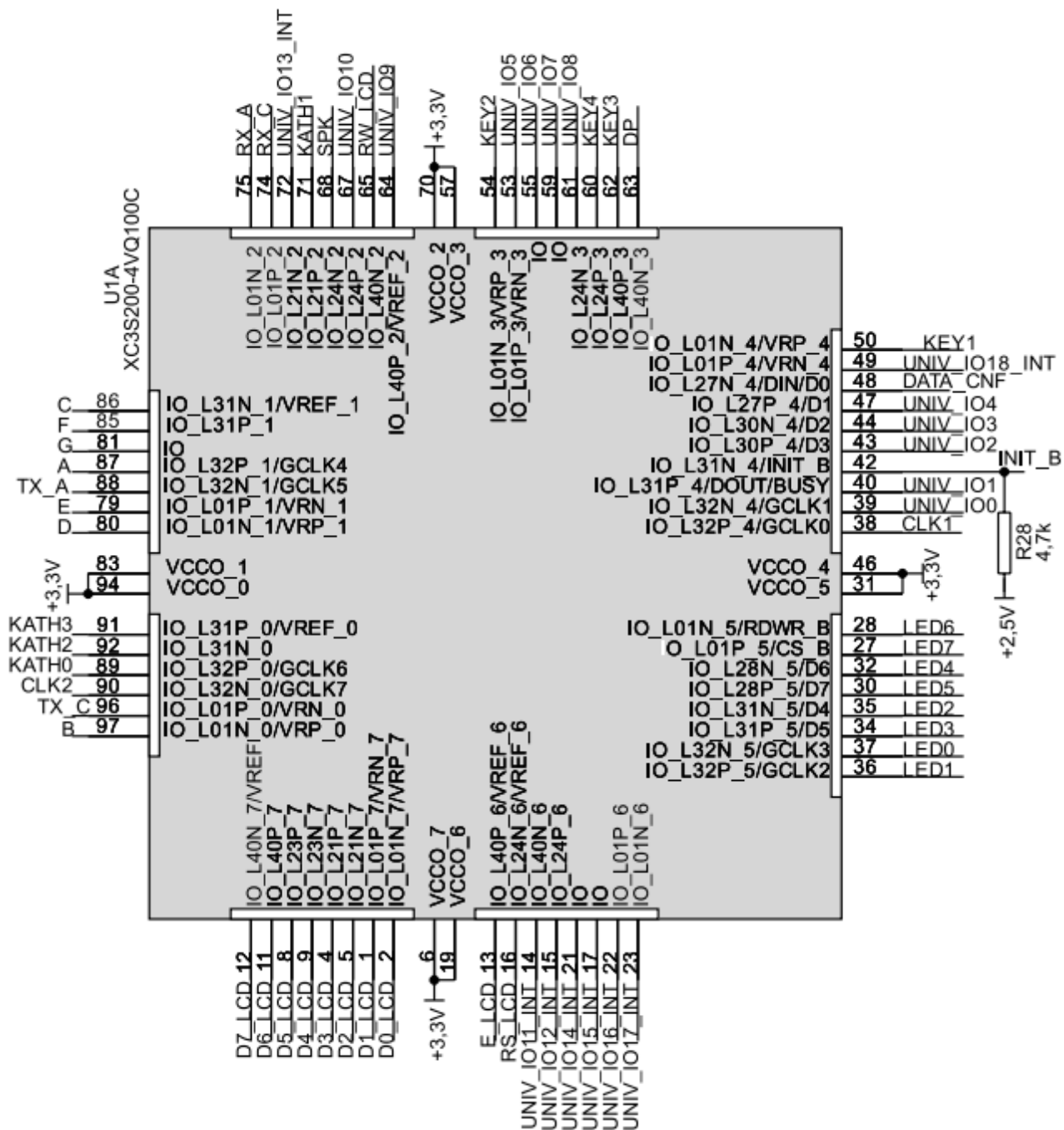- 3.9. I to jest koniec właściwego programu. Kolejnym krokiem jest przypisanie wejść i wyjść wykonanego układu do nóżek układu scalonego. W tym celu należy w oknie po lewej stronie dwukliknąć w opcję **Assign Package Pins**. Jeżeli w programie nie ma błędów, to powinno otworzyć się okno Xilinx PACE i topologia wykorzystywanego układu FPGA. Po lewej stronie (**Design Object List**) widać wcześniej deklarowane wejścia/wyjścia układu.


Wykorzystywane piny układu przypisać zgodnie z rysunkiem poniżej:



Oznaczenia są następujące:

- wejścia - przyciski – KEY4, KEY3, KEY 2, KEY1 (gdzie: wejścia<3> to KEY4, wejścia<2> to KEY3 itd.),
- wyjścia – G, F, E, D, C, B, A (gdzie: wyjścia<6> to G, wyjścia<5> to F itd.),
- pin zasilający wyświetlacz – dowolny z pinów KATH0, KATH 2 lub KATH3.

Piny przypisuje się wpisując bezpośrednio nóżkę układu scalonego, której chcemy przypisać daną funkcję. Przykładowo: chcąc przypisać najmniej znaczący bit wejściowy (wejścia<0>) do przycisku KEY1, na rysunku powyżej sprawdzamy, że KEY1 jest podpięty do nóżki (pinu) 50 układu FPGA, więc w odpowiednim miejscu wpisujemy p50, jak na rysunku poniżej, następnie analogicznie przypisujemy wszystkie pozostałe piny.

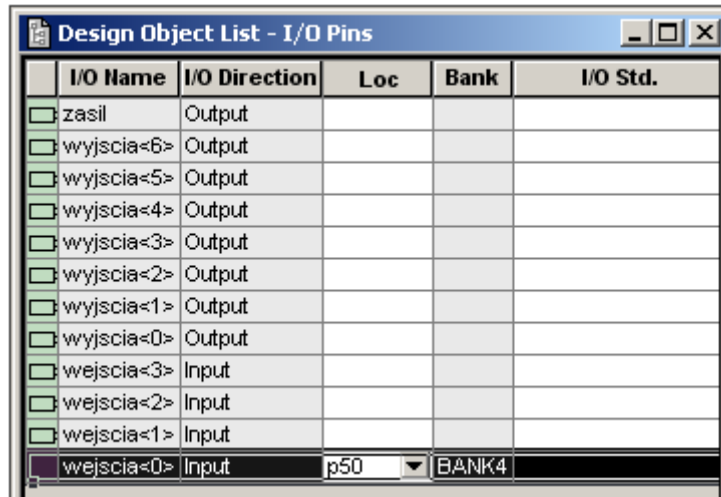

I/O Name	I/O Direction	Loc	Bank	I/O Std.
zasil	Output			
wyjścia<6>	Output			
wyjścia<5>	Output			
wyjścia<4>	Output			
wyjścia<3>	Output			
wyjścia<2>	Output			
wyjścia<1>	Output			
wyjścia<0>	Output			
wejścia<3>	Input			
wejścia<2>	Input			
wejścia<1>	Input			
wejścia<0>	Input	p50	BANK4	

3.10. Po przypisaniu pinów można przystąpić do implementacji projektu w strukturze FPGA i sprawdzenia poprawności działania transkodera.

W tym celu należy zgłosić prowadzącemu gotowość do zaprogramowania układu.

Jeżeli zaimplementowany w strukturze FPGA program działa zgodnie z założeniami, można przejść do CZĘŚCI C ćwiczenia.

CZĘŚĆ C – projekt i implementacja projektu w strukturze FPGA

- 4.1. Wykorzystując zawarte w protokole wskazówki, wypełnić Tabelę 2, tworząc układ mnożący dwie liczby 2-bitowe.
- 4.2. Zaimplementować zaprojektowany układ w strukturze FPGA. Wszystkie czynności wykonać analogicznie jak w CZĘŚCI B ćwiczenia, oczywiście uwzględniając specyfikę nowego projektu (np. fakt, że wyjście nie jest 7-bitowe, lecz 4-bitowe). Jako wyjścia tym razem wykorzystać 4 diody LED (LED0 - LED7 na rysunku ze strony 4 instrukcji), wejściami ponownie mogą być przyciski – KEY4, KEY3, KEY 2, KEY1.

5. Literatura

- [1] Borzdyński J.: *Kurs CPLD*, Elektronika dla Wszystkich 02/2009-04/2009
- [2] Głocki W., Grabowski L., „Pracownia podstaw techniki cyfrowej”, WSiP, Warszawa 1998
- [3] Pawluczuk A.: *Układy programowalne dla początkujących*, btc, Legionowo 2010.
- [4] Sasal W., „Układy scalone serii UCA64/UCY74, parametry i zastosowania”, WKiŁ, Warszawa 1985
- [5] Skahill K.: *Język VHDL - projektowanie programowalnych układów logicznych*, WN-T, Warszawa 2004
- [6] Zwoliński M.: *Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL*, WKiŁ, Warszawa 2007