

## DODATEK II - Inne sposoby realizacji funkcji logicznych

W kolejnych podpunktach zaprezentowano sposoby realizacji przykładowej funkcji (tej samej co w instrukcji do ćwiczenia "Synteza układów kombinacyjnych") w innych wersjach.

Mamy zatem tabelę taką samą jak poprzednio:

l.p.	A	B	C	OUT
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	x
4	1	0	0	x
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

① Znak X pojawiający się w tabeli oznacza iż określona kombinacja wejść nie ma prawa w układzie wystąpić lub że z pewnych powodów nie interesuje nas wyjście układu dla danej kombinacji wejść.

### 1.1. Układ niezminimalizowany na bramkach AND i OR – trzy przykładowe sposoby realizacji


Na podstawie tabeli, tak jak we wstępie do ćwiczenia, uzyskujemy opis kanoniczny projektowanego układu w postaci sumacyjnej:

$$OUT = \sum(0,1,6(3,4))$$

i odpowiadający mu opis kanoniczny w zapisie Boola:

$$OUT = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C}.$$

 Na podstawie tego zapisu możemy wprost zrealizować funkcję logiczną, jak na rysunku:



Przy założeniu, że realizujemy układ w technologii CMOS, można do tego celu użyć jednego układu 4075 (trzy 3-wejściowe bramki OR, z których wykorzystujemy jedną), jednego 4073 (trzy 3-wejściowe bramki AND) i jednego 4069 (sześć inwerterów (bramek NOT), z których wykorzystujemy trzy).


Na podstawie tabeli można też pozyskać opis kanoniczny projektowanego układu w postaci iloczynowej:

$$OUT = \prod(2,5,7(3,4)).$$

Pozyskuje się ją odwrotnie do sumacyjnej, tamta wynika z jedynek układu, ta z zer, stany dowolne się oczywiście powtarzają. Opis kanoniczny w zapisie Boola w tym przypadku wygląda tak (zamiast sumy iloczynów mamy iloczyn sum):

$$OUT = (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}).$$

 Układ taki można zrealizować z wykorzystaniem tych samych układów co poprzednio, tyle że tym razem wykorzystane zostaną 3 bramki OR i jedna AND:



Czasem dysponujemy tylko określonym rodzajem bramek logicznych, należy wtedy (o ile to możliwe) doprowadzić opis układu do takiej postaci by była możliwa realizacja założeń projektowych. Załóżmy np. że funkcję:


$$OUT = (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}).$$

musimy zrealizować korzystając tylko i wyłącznie z układów 7404, 7408 i 7432, czyli z bramek NOT i 2-wejściowych bramek AND i OR. W realizacji powyżej korzystaliśmy z bramek 3-wejściowych, takiej jaka wynika bezpośrednio z postaci funkcji.

Jeżeli chcemy korzystać z bramek 2-wejściowych to funkcję tą musimy doprowadzić np. do postaci:

$$OUT = (((A + \bar{B}) + C) \cdot ((\bar{A} + B) + \bar{C})) \cdot ((\bar{A} + \bar{B}) + \bar{C})$$

i wtedy da się ją zrealizować tak:

 


### 1.2. Układ niezminimalizowany na bramkach NOR

Warto wspomnieć, że analogicznie jak w przypadku realizacji na bramkach NAND pokazanej we wstępie do ćwiczenia, postać iloczynową funkcji można przekształcić z wykorzystaniem praw de Morgana do postaci:

$$\begin{aligned} OUT &= (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) = \overline{\overline{(A + \bar{B} + C)} \cdot \overline{(\bar{A} + B + \bar{C})} \cdot \overline{(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})}} \\ &= \overline{\overline{(A + \bar{B} + C)} + \overline{(\bar{A} + B + \bar{C})} + \overline{(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})}} \end{aligned}$$

 dzięki czemu uzyskujemy postać do realizacji z wykorzystaniem 3-wejściowych bramek NOR (np. układów 4025 w technologii CMOS lub 7427 w technologii TTL). Układ wygląda wtedy tak:




### 1.3. Układ zminimalizowany na bramkach AND i OR – dwie wersje


Funkcja zminimalizowana w punkcie 2.2 ma postać jak niżej:

$$OUT = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{C}$$

 zatem podobnie jak poprzednio można ją zrealizować na bramkach AND i OR, układ będzie wyglądał tak:



 Niemniej podobnie jak postać nieminimalną funkcji można pozyskać tak z jedynek jak i z zer, tak samo minimalizować układ można na dwa sposoby, względem jedynek lub zer. Jeżeli zadaną funkcję chcemy zminimalizować korzystając z zer, to tablica Karnaugh będzie wyglądać tak samo, zmieniają się grupy, tym razem łączymy zera:




Zasady tworzenia grup przy minimalizacji względem zer:

- łączymy w grupy wszystkie zera (jedno zero to też grupa!),
- X-y mogą być uznane za 1 lub 0, jak nam jest wygodniej, w przykładzie powyżej jeden X został uznany za 0 i wykorzystany w minimalizacji, drugi za 1 i niewykorzystany.
- grupa powinna być "zarta", ale może się symetrycznie „zawijać” (podobnie jak w minimalizacji według 1 w poprzednim przykładzie),
- grupę mogą stworzyć następujące ilości czynników: 1, 2, 4, 8, 16... (czyli potęgi dwójki), przy czym pożądaną jest by grupy były jak największe.

Postać minimalna iloczynowa wygląda więc tak:

$$OUT = (A + \overline{B}) \cdot (\overline{A} + \overline{C})$$


natomiast jej realizacja tak:

 


Opis minimalny można oczywiście przekształcić z pomocą praw de Morgana do postaci:

$$OUT = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + \bar{C}) = \overline{\overline{(A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + \bar{C})}} = \overline{\overline{(A + \bar{B})} + \overline{\overline{(\bar{A} + \bar{C})}}},$$

 która pozwala na realizację funkcji z wykorzystaniem wyłącznie bramek NOR:



 a w przypadku gdy nawet bramki NOT chcemy zastąpić bramkami NOR:



#### 1.4. Podsumowanie

W dodatku pokazano 8 sposobów bramkowych realizacji przykładowej funkcji logicznej, kolejne 2 sposoby pokazano we wstępie do ćwiczenia "Synteza układów kombinacyjnych". Oczywiście nie są to wszystkie możliwości, ale w ogólności pokazują one jakie możliwości ma projektujący tego typu układy.

**Jeżeli chodzi o realizację pokazanych w instrukcji układów w strukturach układów programowalnych, to dostępność poszczególnych elementów logicznych zależy od wykorzystanego układu FPGA/CPLD, niemniej znakomita większość układów zawiera bardzo wiele możliwych do wykorzystania elementów logicznych, niezmiernie rzadko zdarza się, by w projekcie układu logicznego pojawił się element, który nie ma swojego odpowiednika w strukturze wykorzystywanego układu.**

Warto też wspomnieć, że układy programowalne można programować nie tylko poprzez projektowanie schematu układu (jak w ćwiczeniu), ale przy użyciu dwóch języków opisu sprzętu - VHDL lub Verilog, z których popularniejszy jest ten pierwszy. W przypadku takiego podejścia zadaniem projektanta jest prawidłowy opis projektowanego układu, przełożeniem opisu na strukturę logiczną zajmuje się kompilator.