

LABORATORIUM - ELEKTRONIKA			
Generacja sygnałów elektrycznych			
wykonali:	data:	podpis prowadzącego:	ocena:

Zadane wartości kondensatorów:

C₁=

C₂=

Zadane wartości rezystorów:


R₁=

R₂=

R₄=

R₃=

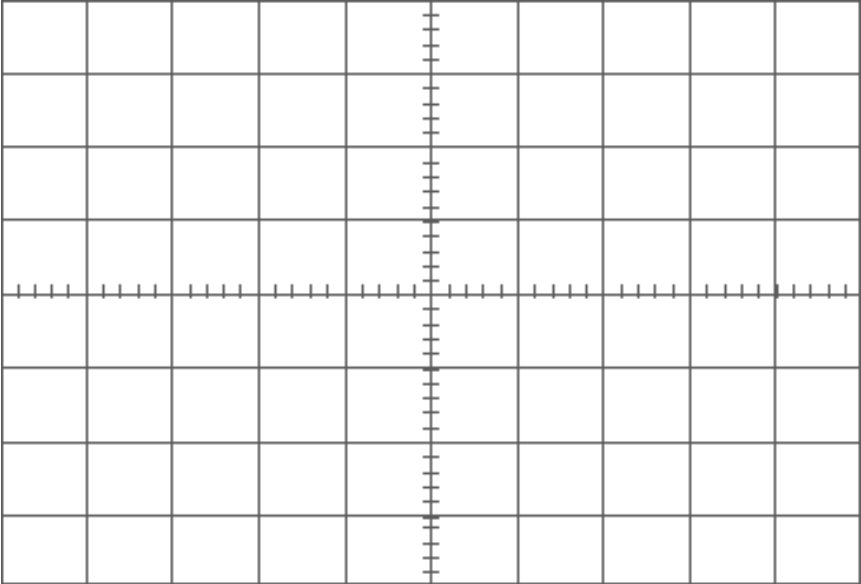Przebiegi dla kondensatorów o pojemnościach C₁ = nF i C₂ = nF:



Parametry sygnału:

	C ₁ = nF C ₂ = nF		C ₁ = nF C ₂ = nF		C ₁ = nF C ₂ = nF	
	wartości		wartości		wartości	
	zmierzone	obliczone	zmierzone	obliczone	zmierzone	obliczone
t _H [ms]						
t _L [ms]						
T [ms]						
f [Hz]						
W [-]						