

LABORATORIUM - ELEKTRONIKA	
Projektowanie generatorów sygnału okresowego	
wykonali:	data:

Tabela 1. Parametry projektowanych generatorów:

Generator Colpittsa	Hz
Generator RC	Hz
Multiwibrator astabilny	Hz
Generator cyfrowy na bramkach NOT	Hz

1. OBLICZONE WARTOŚCI:

a. Generator Colpittsa:

b. Generator RC:

c. Multiwibrator astabilny:

d. Generator na bramkach NOT:

2. WNIOSKI Z BADANIA GENERATORA WIENA: