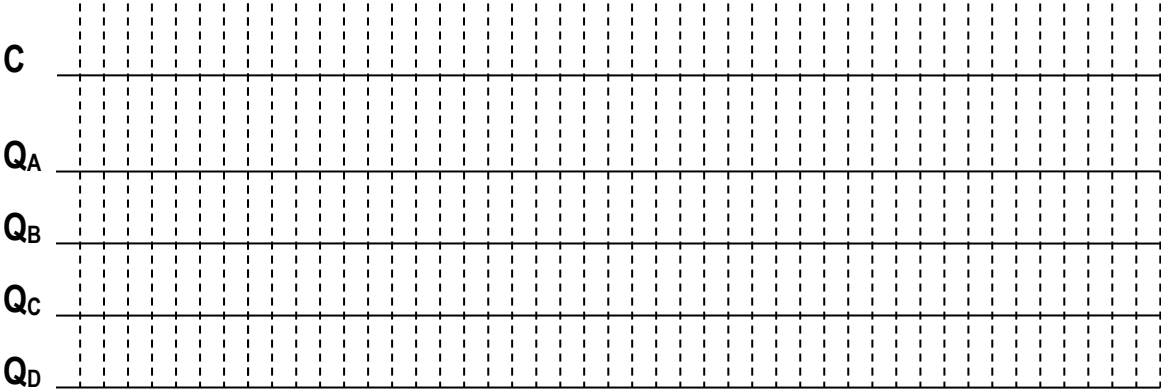



LABORATORIUM - ELEKTRONIKA			
Liczniki scalone – działanie, wykorzystanie, konfiguracja			
wykonali:	data:	podpis prowadzącego:	ocena:

1. Licznik '191 - przebiegi czasowe z wejścia (C) i wyjść (Q_A, Q_B, Q_C, Q_D) układu:



2. Układy liczące w zadanych przez prowadzącego zakresach:

– Licznik liczący od do (w górę)

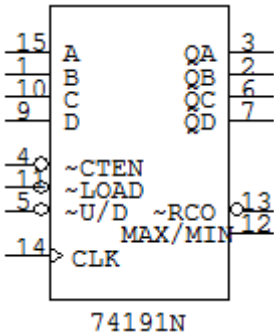

– Licznik liczący od do (w dół)

